

$$R_p = \frac{5 \times 0}{5+0} = 0$$



$$I = 6 \text{ A}$$

Von L zu DC:

$L \Rightarrow SC$

$C \Rightarrow OC$

(2)

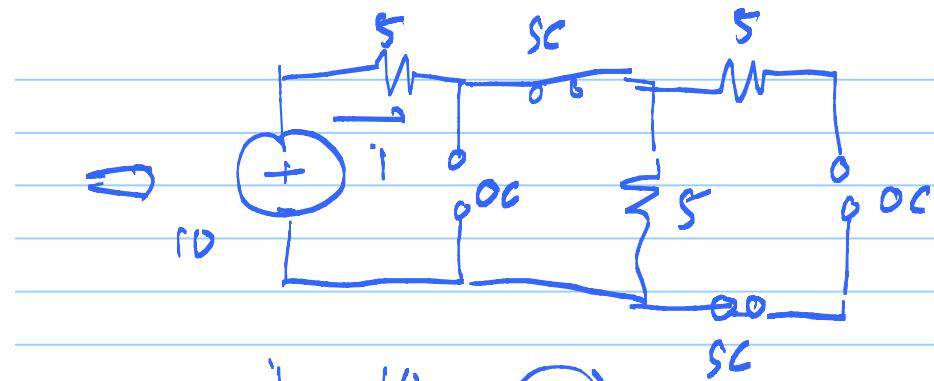
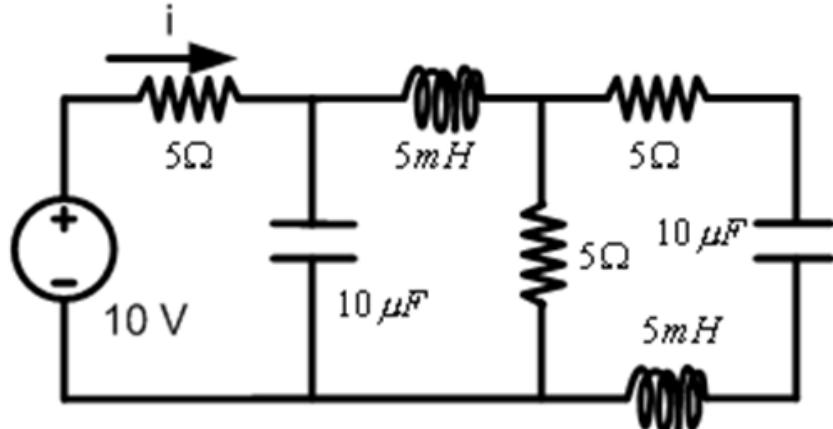


DC :


 $L \Rightarrow \infty$ $C \Rightarrow 0\ \Omega$

$$I = \frac{10}{5+5} = 1\ A$$




(3)

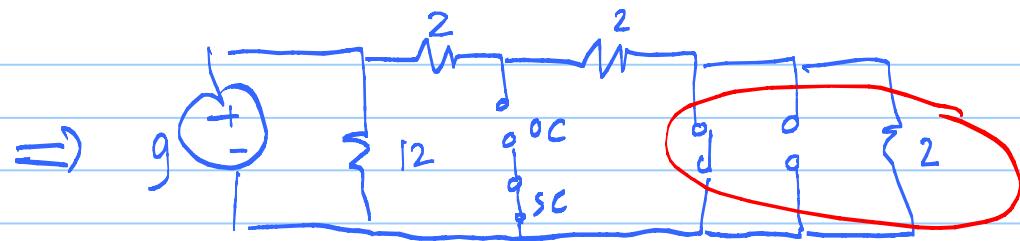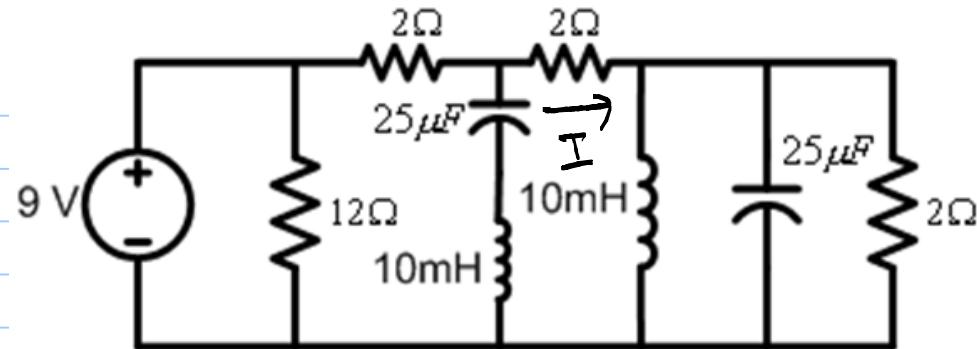

$$R_p = \frac{0 \times 2}{0+2} = 0$$

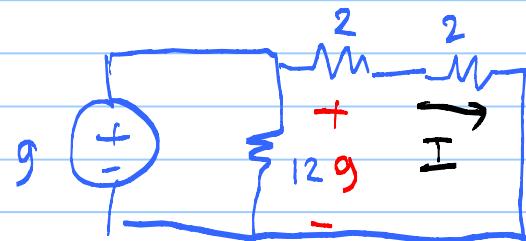

$$I = \frac{9}{4} \text{ A}$$

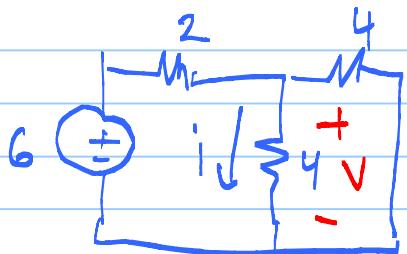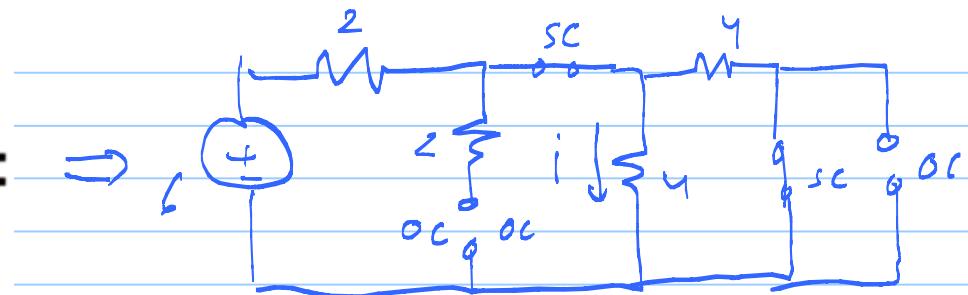
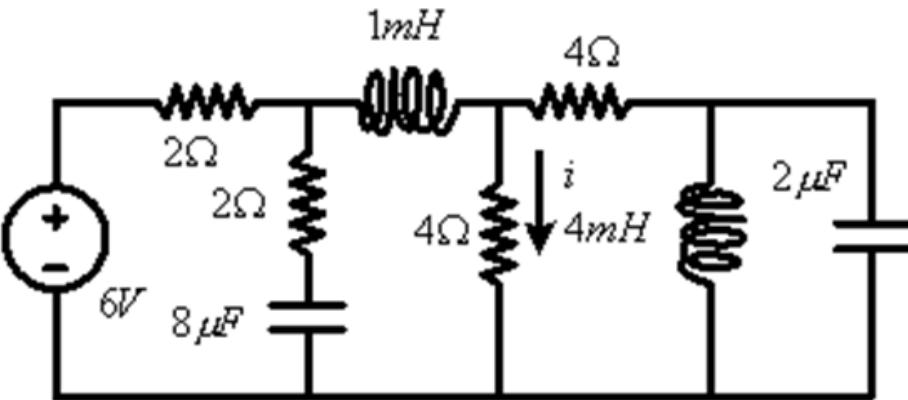


$$R_p = \frac{4 \times 4}{4+4} = 2$$



$$V = \frac{2}{2+2} \times 6 = 3$$

$$i = \frac{V}{4} = \left(\frac{3}{4}\right) A$$




5

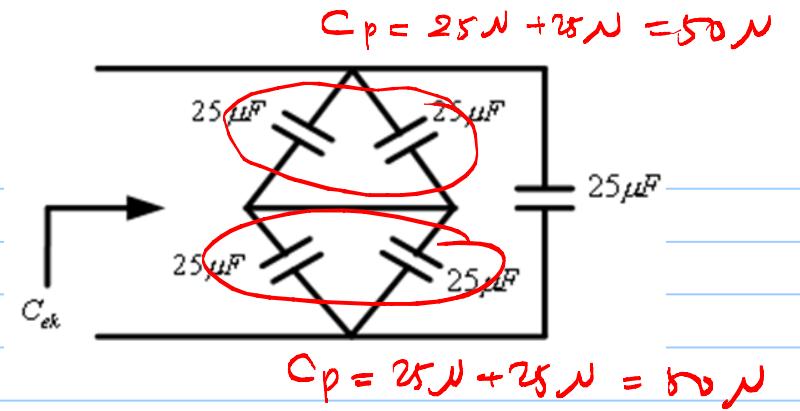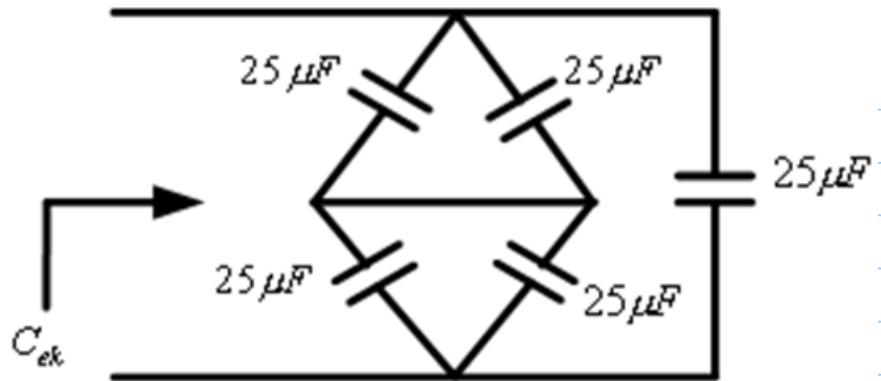

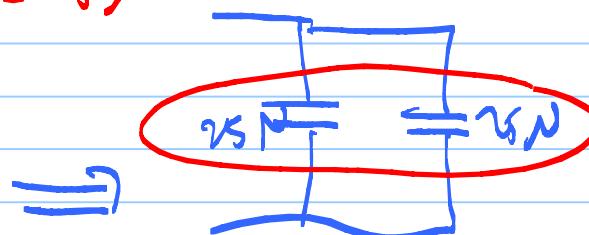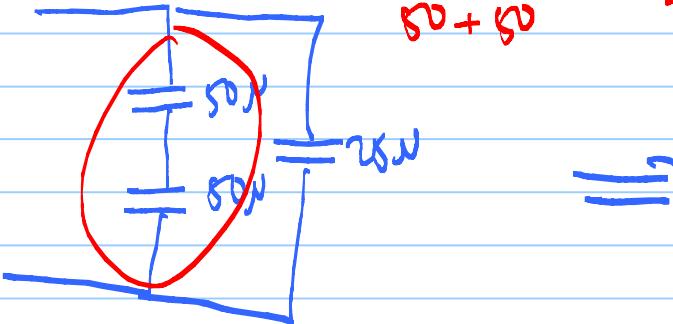
$$C_s = \frac{50 \times 50}{50 + 50} = 25 \mu F$$



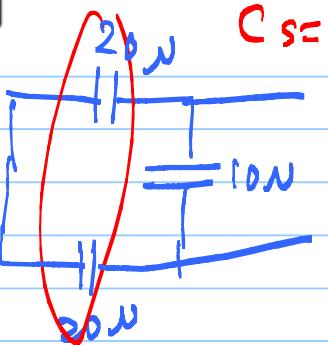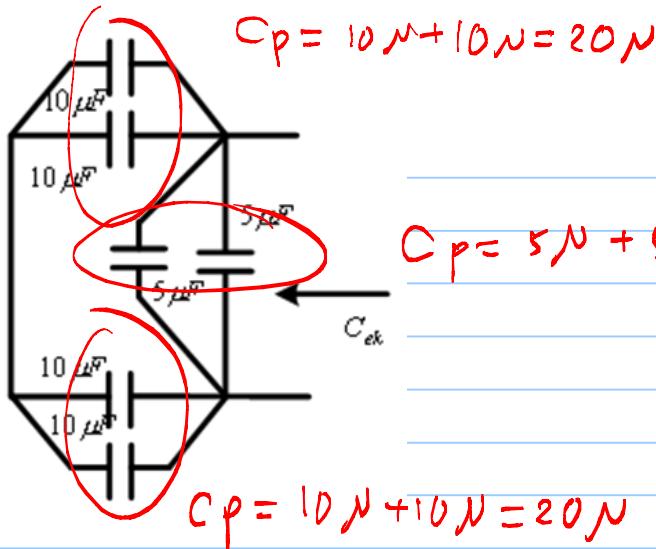
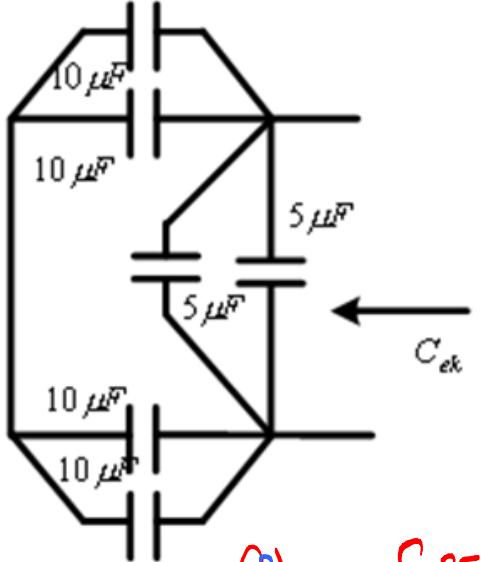
$$C_p = 25\text{N} + 25\text{N} = 50\text{N}$$


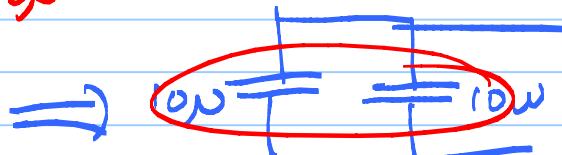
$$C_s = \frac{20N \times 10N}{20N + 10N} = 10N$$



$$C_p = 10N + 10N = 20N$$

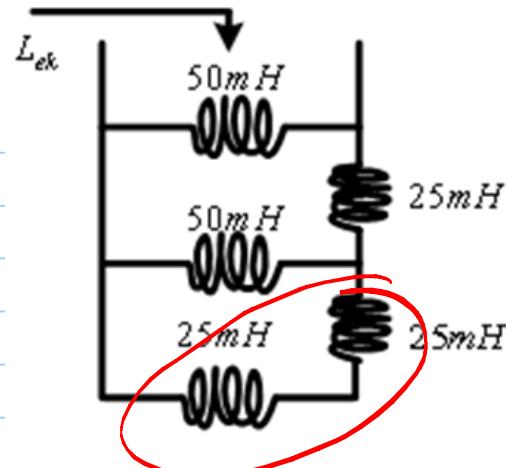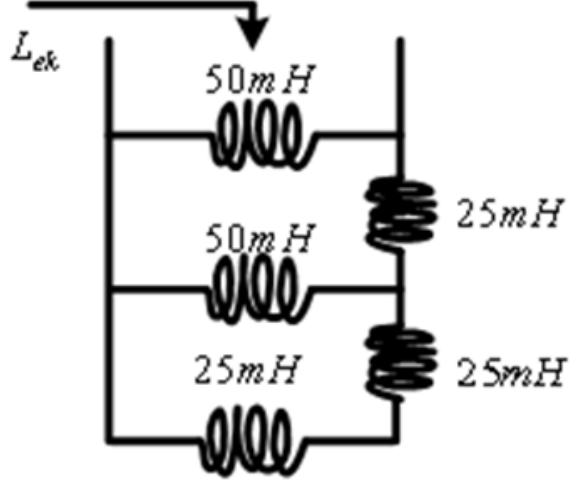



$$L_s = 25\text{ m} + 25\text{ m} = 50\text{ mH}$$

$$L_p = \frac{50\text{ m} \times 50\text{ m}}{50\text{ m} + 50\text{ m}} = 25\text{ m}$$


$$L_s = 25\text{ m} + 25\text{ m} = 50\text{ m}$$

$$L_p = \frac{50\text{ m} \times 80\text{ m}}{50\text{ m} + 80\text{ m}}$$


$$L_p = 25\text{ mH}$$

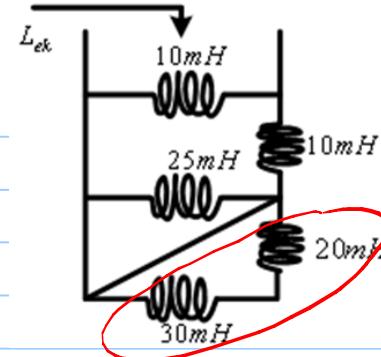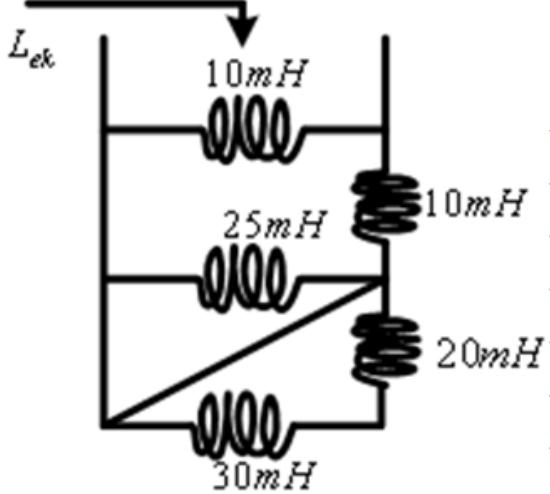

$$L_s = 30m + 20m = 50m$$

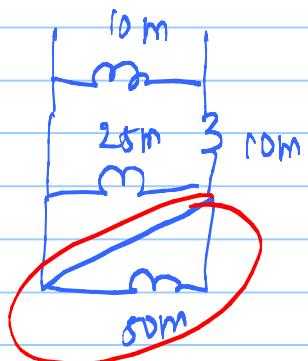
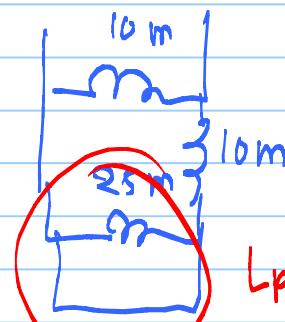
$$L_p = \frac{0 \times 50m}{0 + 50m} = 0$$





$$L_p = \frac{25m \times 0}{25m + 0} = 0$$




$$L_p = \frac{10m \times 10m}{10m + 10m} = 5mH$$

⑨

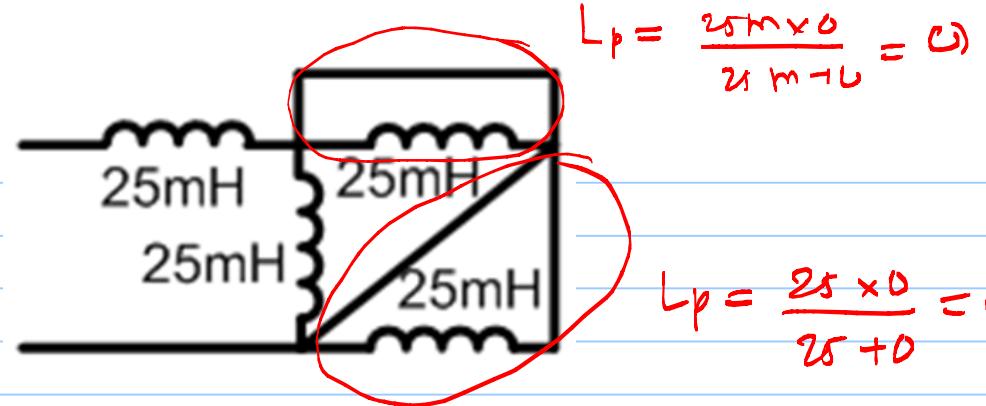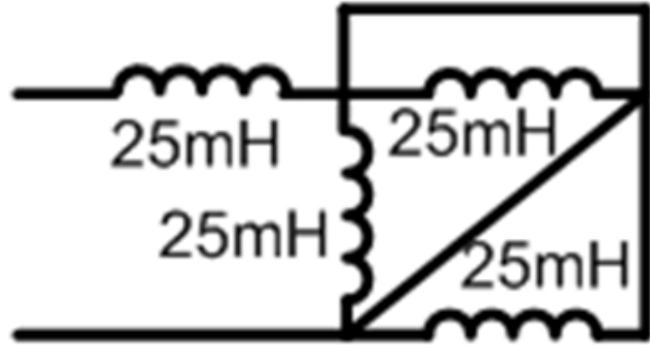
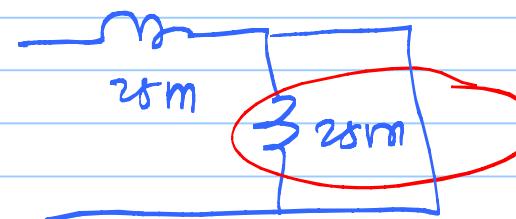
$$L_p = \frac{25m \times 0}{25m + 0} = 0$$




$$L_p = \frac{25m \times 0}{25m + 0} = 0$$



$$L = 25 \text{ mH}$$

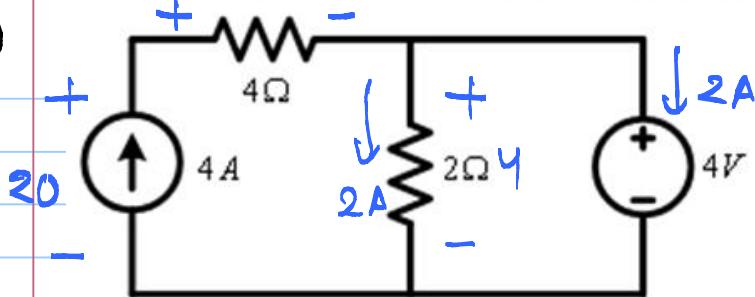16 Tentukan daya pada masing-masing elemen !




Elemen	Menyerap	Mengirim
4 A	-80 W	80 W
4 V	8 W	-8 W
4 Ohm	64 W	-64 W
2 Ohm	8 W	-8 W

Σ


0 W

0 W

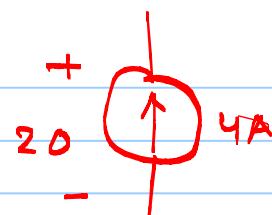
Mengirim $\rightarrow P = VI = 20 \cdot 4 = 80 W$



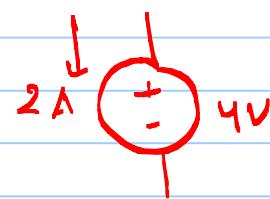
Menyerap $\rightarrow P = VI = 2 \cdot 4 = 8 W$



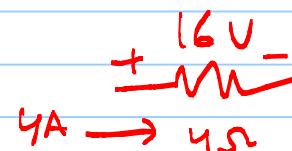Menyerap $\rightarrow P = VI = 16 \cdot 4 = 64 W$




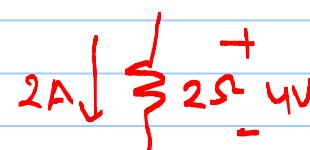Menyerap $\rightarrow P = VI = 4 \cdot 2 = 8 W$




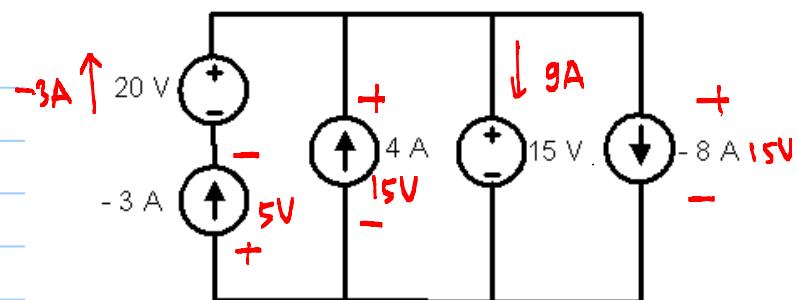(11)

Tentukan daya pada masing-masing elemen !




Sumber	Menyerap	Mengirim
20 V	60 W	-60 W
-3 A	-15 W	15 W
4 A	-60 W	60 W
15 V	135 W	-135 W
-8 A	-120 W	120 W

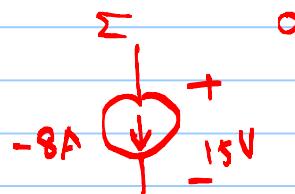


Menyerap

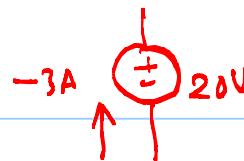
$$P = V \cdot I = 15 \times (-8) = -120 \text{ W}$$



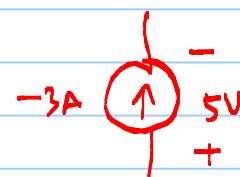
$$\text{Mengirim} \rightarrow P = V \cdot I = 20 \times (-3) = -60 \text{ W}$$


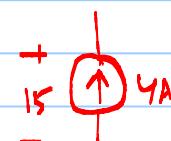
$$\text{Menyerap} \rightarrow P = V \cdot I = 5 \times (-3) = -15 \text{ W}$$



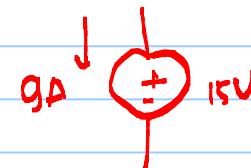
$$\text{Mengirim} \rightarrow P = V \cdot I = 15 \times 4 = 60 \text{ W}$$



$$\text{Menyerap} \rightarrow P = V \cdot I = 15 \times 9 = 135 \text{ W}$$

12

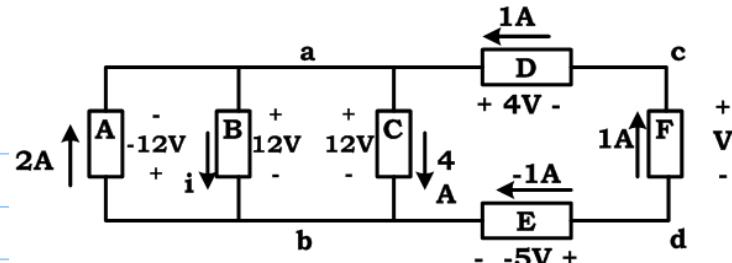


- Tentukan arus i , kemudian tentukan daya pada elemen B. Apakah elemen B mencatru (mengirim) daya atau menyerap daya?
- Tentukan tegangan v , kemudian tentukan daya pada elemen F. Apakah elemen F mencatru(mengirim) daya atau menyerap daya?
- Tunjukkan bahwa pada rangkaian ini *kesetimbangan daya* dipenuhi.

$$a. \sum I = 0$$

$$2+1 = i+4$$


$$i = -1A$$

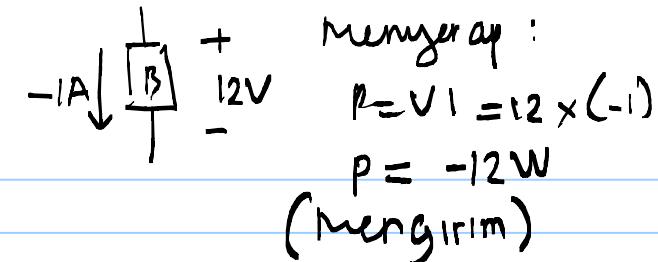

$$b. \sum V = 0$$


$$-V - 4 + 12 - (-5) = 0$$

$$V = 13V$$

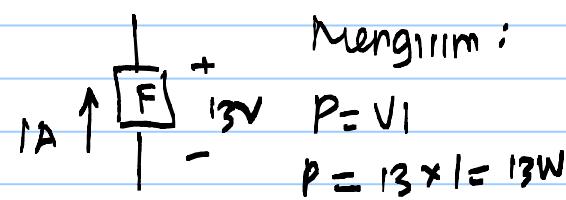


13

c. Daya yang diserap resistor 2 Ohm

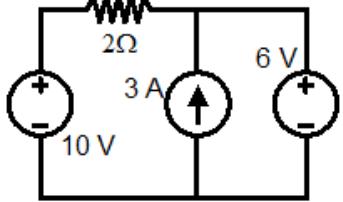


c. Daya yang diserap resistor 2 Ohm

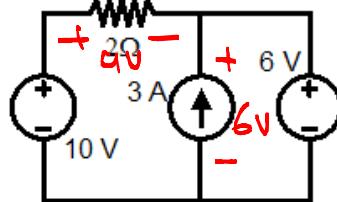

$$\begin{aligned}P &= VI \\&= 4 \times 2 \\&= 8 \text{ W}\end{aligned}$$

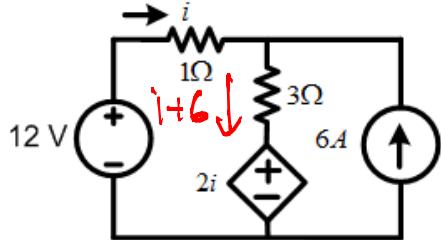1. Tentukan nilai daya yang diterima dan dikirim pada masing-masing elemen pada rangkaian berikut:



Elemen	Daya Kirim	Daya Terima
12 V	-12	-12
1 Ω	-1	1
3 Ω	-75	75
2i	10	-10
6 A	78	-78
Σ	0	0


$$\sum V = 0$$

$$-12 + 1 + 3(i+6) + 2i = 0$$

$$-12 + 1 + 3i + 18 + 2i = 0$$

$$6 + 6i = 0$$

$$i = -1A$$

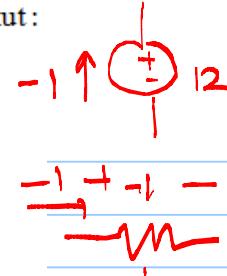


Mengirim

$$P = VI = 12 \times (-1) = -12W$$

Menyerap

$$P = VI = (-1) \times (-1) = 1W$$

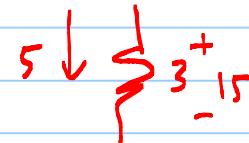


Menyerap

$$P = VI = 15 \times 5 = 75W$$



Menyerap

$$P = VI = -2 \times 5 = -10W$$

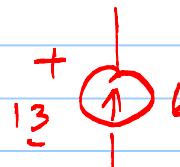


Mengirim


$$P = VI = 13 \times 6 = 78W$$

15

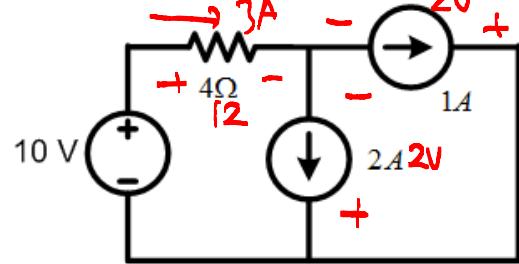
b. Tentukan daya kirim dan terima pada setiap komponen




Komponen	Daya kirim	Daya terima
10 V	30	-30
4 Ohm	-36	36
2 A	4	-4
1 A	2	-2
Σ	0	0

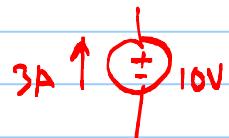
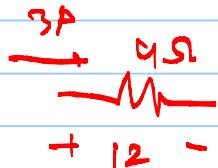
$$\text{Mengirim} \\ P = VI = 10 \times 3 = 30 \text{ W}$$


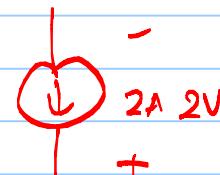
$$\text{Mengirim} \\ P = VI = 12 \times 3 = 36 \text{ W}$$




$$\text{Mengirim} \\ P = VI = 2 \times 2 = 4 \text{ W}$$



$$\text{Mengirim} \\ P = VI = 2 \times 1 = 2 \text{ W}$$

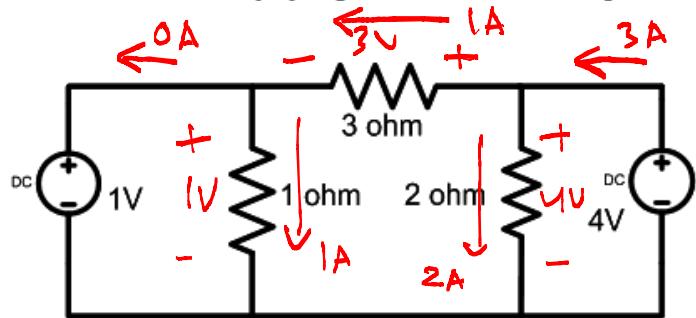16. Tentukan nilai daya yang diterima dan dikirim pada masing-masing elemen :



Elemen	Daya Terima	Daya Kirim
1 V	0	0
4 V	-12	12
1 Ohm	1	-1
2 Ohm	8	-8
3 Ohm	3	-3
Σ	0	0

$$0A \downarrow \textcircled{+} \textcircled{-}$$

Menyerap

$$P = VI = 1.0 = 0 \text{ W}$$

$$3A \uparrow \textcircled{+} 4V$$

Mengirim

$$P = VI = 4 \times 3 = 12 \text{ W}$$

$$1A \downarrow \textcircled{+} 1.5V$$

Menyerap

$$P = VI = 1.1 = 1 \text{ W}$$

$$2A \downarrow \textcircled{+} 2\Omega \text{ } 4V$$

Menyerap


$$P = VI = 4 \times 2 = 8 \text{ W}$$

$$\textcircled{-} 3V \text{ } + \textcircled{+} \xrightarrow{3\Omega} 1A$$


Menyerap

$$P = VI = 3 \times 1 = 3 \text{ W}$$

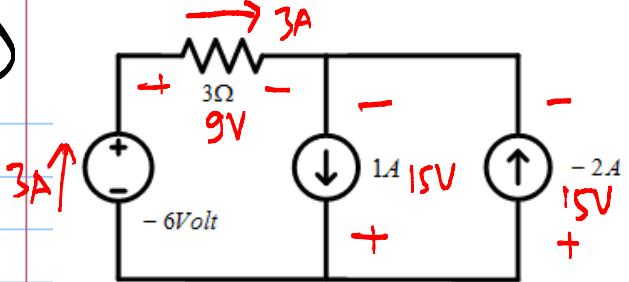1. Tentukan daya pada masing-masing elemen ! (mm)



Elemen	Menyerap	Mengirim
-6 Volt	18	-18
3 Ω	27	-27
1 A	-15	15
-2 A	-30	30
Σ	0	0

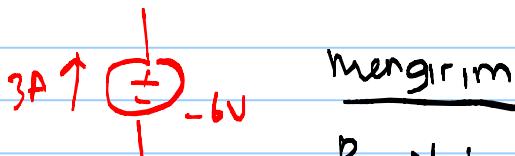


$$\text{mengirim}$$

$$P = V \cdot I = -6 \times 3 = -18 \text{ W}$$




$$\text{mengirim}$$
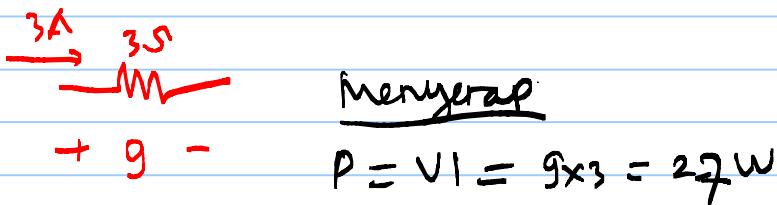
$$P = V \cdot I = 15 \times 1 = 15 \text{ W}$$



$$\text{menyerap}$$
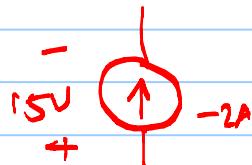
$$P = V \cdot I = 9 \times 3 = 27 \text{ W}$$





$$\text{menyerap}$$

$$P = V \cdot I = 15 \times (-2) = -30 \text{ W}$$

18

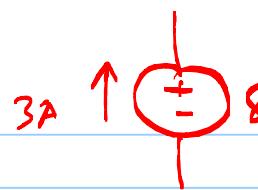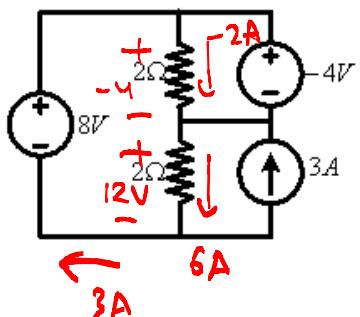1. Tentukan daya yang diserap oleh sumber tegangan 8 V =




Mengirim

$$P = VI = 8 \times 3 = 24 \text{ W}$$

Menyerap $P = -24 \text{ W}$

19

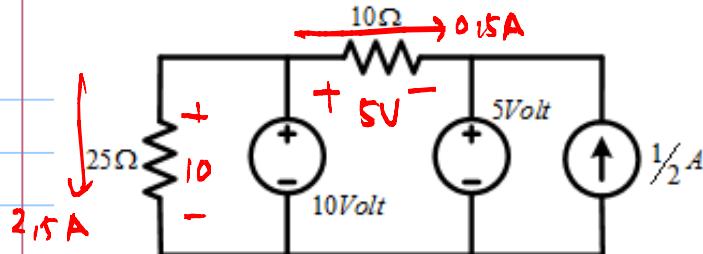Tentukan daya yang dikirimkan oleh resistor $10\ \Omega$!




Menyerup

$$P = VI = 5 \times 0.5 = 2.5\text{W}$$

Mengirim $P = -2.5\text{W}$

26

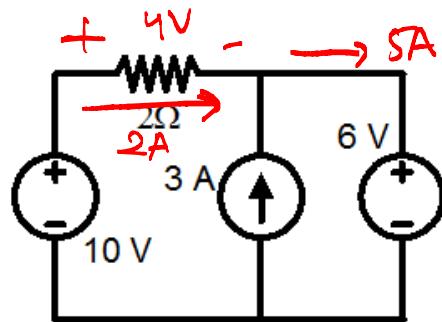- . Tentukan daya yang diserap oleh sumber tegangan 6 V =




Menyerap


$$P = UI = 6 \times 5 = 30W$$

21

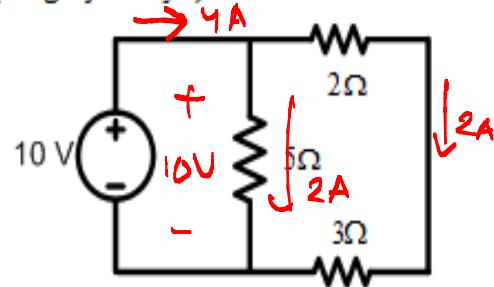Hitung daya pada masing-masing elemen rangkaian berikut dan lengkapi tabel (disertai dengan cara pengjerjaannya) !




Elemen	Daya dikirim	Daya diterima
10 V	40	-40
5 Ω	-20	20
2 Ω	-8	8
3 Ω	-12	12
Σ	0	0

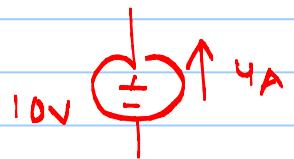


Menyajikan

$$P = VI = 10 \times 4 = 40 \text{ W}$$

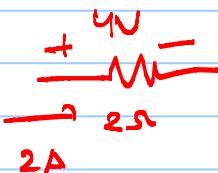


Menyerap

$$P = VI = 4 \times 2 = 8 \text{ W}$$

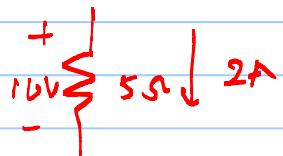

Menyerap

$$P = VI = 10 \cdot 2 = 20 \text{ W}$$

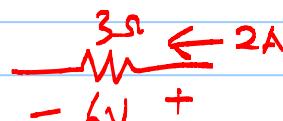

Menyerap

$$P = VI = 6 \times 2 = 12 \text{ W}$$

