


**UAS ELEKTRONIKA I**  
**OPEN NOTE : 1 LEMBAR A4**  
**DOSEN : TEAM ; 135 MENIT**

**Soal 1 : Teori**

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan bandwidth penguat !
- Apa yang anda ketahui tentang frekuensi cut-off 3 dB ?
- Apa kelebihan-kelebihan penggunaan penguat operasional (OP-AMP) ?
- Jelaskan tentang keunggulan penggunaan feedback negative pada rangkaian penguat !
- Jelaskan tentang konsep penguat daya, parameter apa saja yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan suatu penguat daya ?
- Apa yang dimaksud dengan distorsi cross-over serta apa penyebabnya ?

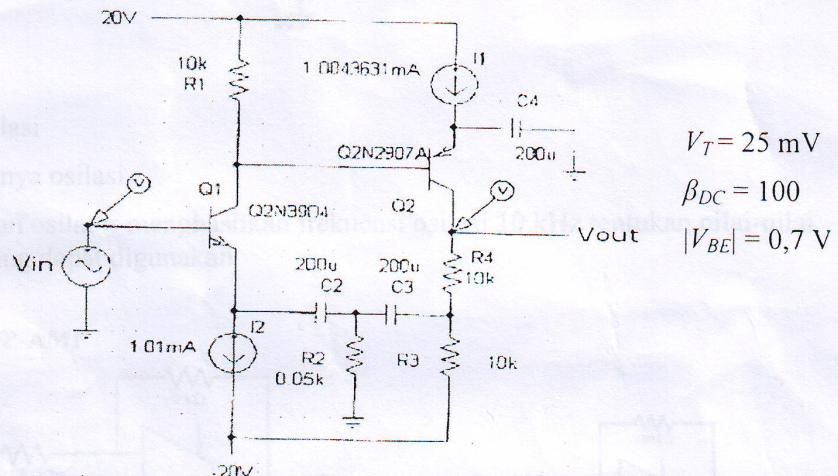**Soal 2 : Negative Feedback**


Berdasarkan rangkaian umpan balik negative berikut ini :



Tentukan :

- Parameter mixing, sampling, dan topologi feedback
- Faktor  $A$ ,  $\beta$ , dan  $A_f$
- $R_{if}$  dan  $R_{of}$

**Soal 3 : Respon Frekuensi**

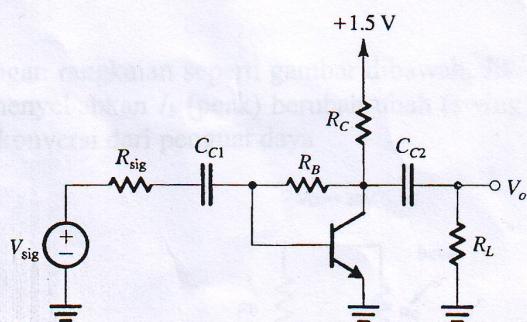


Jika  $R_{sig} = R_L = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_C = 1 \text{ k}\Omega$ ,  $R_B = 47 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = 100$ ,  $C_\mu = 0.8 \text{ pF}$ ,  $f_T = 600 \text{ MHz}$

- Tentukan Arus collector DC,  $g_m$  dan  $r_\pi$
- Dengan mengabaikan nilai  $R_B$ , tentukan faktor gain pada frekuensi tengah dan tentukan frekuensi cutoff atas ( $f_H$ )

**UAS ELEKTRONIKA I**  
**OPEN NOTE : 1 LEMBAR A4**  
**DOSEN : TEAM ; 135 MENIT**


**Soal 4 : Osilator**

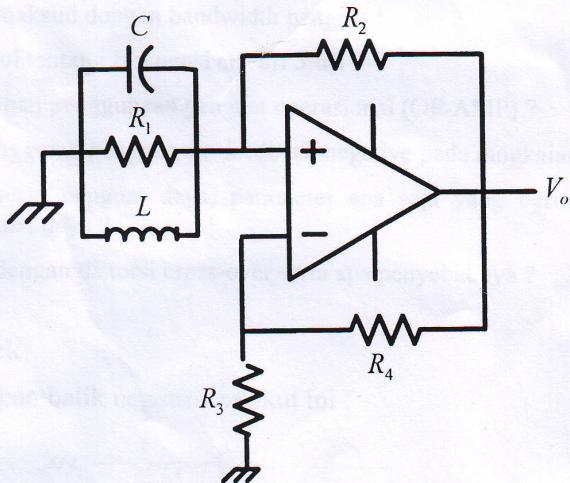


Tentukan :

- Frekuensi osilasi
- Syarat terjadinya osilasi
- Jika diinginkan osilator menghasilkan frekuensi osilasi 10 kHz tentukan nilai-nilai komponen yang dapat digunakan

**Soal 5 : Rangkaian OP-AMP**

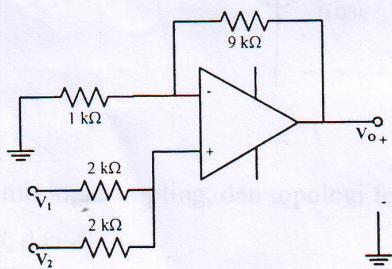

Rangkaian-a

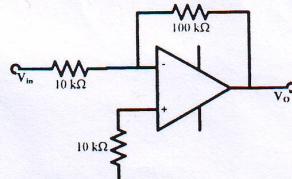

Rangkaian-b

Dengan OP-AMP dianggap Ideal, dari dua rangkaian tentukan bentuk **Persamaan  $V_o$**

**Soal 6 : Penguat Daya**

Penguat daya kelas A dengan rangkaian seperti gambar dibawah. Jika  $R_b = 1 \text{ k}\Omega$  dan  $R_c = 20 \text{ k}\Omega$ ,  $\beta = 25$  dan masukan  $V_i$  menyebabkan  $I_b$  (peak) berubah-ubah (swing) 4mA, tentukan : daya input, daya output dan efisiensi konversi dari penguat daya

