

51TT 2011

1. Rangkaian Resonansi

Resistansi sumber dari sebuah rangkaian resonansi **L-C paralel** adalah 500Ω . Rangkaian resonansi ini memiliki bandwidth 20 kHz, dengan frekuensi cutoff bawah 990 kHz.

- Tentukanlah parameter rangkaian (Q_u , L , dan C)!
- Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan **beban** yang ber-resistansi **5000 Ω** , berapakah **faktor kualitas dan bandwidthnya** sekarang !
- Bagaimanakah cara anda **menaikkan factor kualitas** rangkaian resonator single tersebut (1.b.) tanpa mengganti besarnya sumber? Rancanglah **rangkaian usulan anda**!


a. $BW = 20 \text{ kHz}$

$$f_{c01} = 990 \text{ kHz}$$

$$f_{c02} = 990 \text{ kHz} + 20 \text{ kHz} = 1010 \text{ kHz}$$


$$f_c = f_{c01} + \frac{BW}{2} = 1000 \text{ kHz}$$
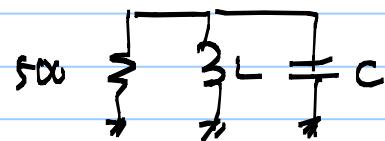
$$Q = \frac{f_c}{BW} = \frac{1000 \text{ kHz}}{20 \text{ kHz}} = 50$$



$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{500}{2\pi f_c L} = 50 \rightarrow L = \frac{500}{50 \cdot 2\pi \cdot 1000 \cdot 10^3} = 1,59 \mu\text{H}$$
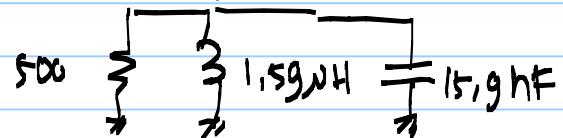
$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = 50 \cdot 2\pi f_c C = 50 \rightarrow C = \frac{50}{50 \cdot 2\pi \cdot 1000 \cdot 10^3} = 15,9 \text{ nF}$$



b.

$$Q_P = \frac{R_p}{X_p} = \frac{500 / 5000}{2\pi \cdot 1000 \cdot 10^3 \cdot 1,59 \cdot 10^{-9}} = \frac{454,54}{2\pi \cdot 1,59} = 45,5$$

$$\text{BW} = \frac{f_c}{Q} = \frac{1000 \cdot 10^3}{45,5} = 21,97 \text{ kHz}$$


c.

$$R'_s = R_s \left(1 + \frac{C_1}{C_2}\right)^2 \Rightarrow \frac{C_1}{C_2} = \sqrt{\frac{R'_s}{R_s}} - 1 = \sqrt{\frac{5000}{500}} - 1 = 2,16$$

$$C_1 = 2,16 C_2$$

$$C_{\text{par}} = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = 15,9 \text{nF} \Rightarrow \frac{2,16 C_2 \cdot C_2}{2,16 C_2 + C_2} = 15,9 \text{nF} \Rightarrow C_2 = 23,26 \text{nF}$$

$$C_1 = 50,24 \text{nF}$$

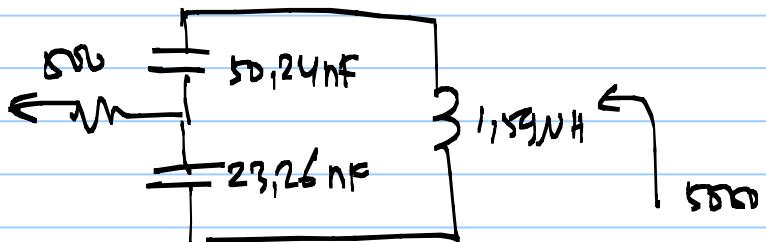


1. Rangkaian Resonansi

Sebuah rangkaian **resonator paralel** terdiri dari **induktor** $L = 50 \text{ nH}$ dan **kapasitor ideal** 200 pF . Induktor yang digunakan pada rangkaian tersebut tidak ideal, dan dimodelkan dengan adanya resistansi yang terpasang seri dengan induktor tersebut, sebesar 5Ω pertanyaanya :

- Hitunglah frekuensi resonansinya, faktor kualitas komponen dari induktor tersebut dan dengan menggunakan transformasi seri-paralel, tentukanlah resistansi paralel dari induktor tersebut!
- Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan **sumber dan beban** yang memiliki resistansi masing-masing 50Ω , tentukanlah **faktor kualitas resonator** dan **bandwidth rangkaian**.
- Hitunglah besar insertion Loss rangkaian resonator tersebut?

a.

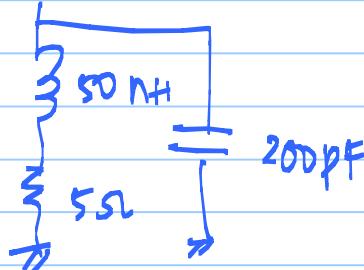


$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{50 \cdot 10^{-9} \cdot 200 \cdot 10^{-12}}} = 50,3 \text{ MHz}$$

$$Q_s = \frac{X_s}{R_s} = \frac{2\pi f L_s}{R_s} = \frac{2\pi \cdot 50,3 \cdot 10^6 \cdot 50 \cdot 10^{-9}}{5} = 3,16$$


$$R_p = R_s(1+Q^2) = 5(1+3,16^2) = 54,9 \Omega$$
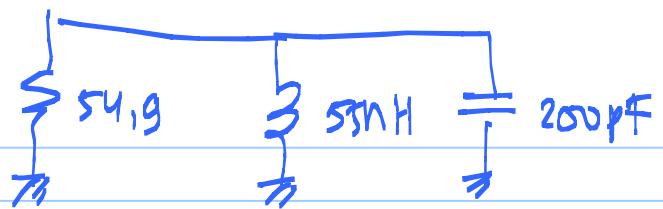
$$X_p = X_s \left(1 + \frac{1}{Q^2}\right) \rightarrow L_p = L_s \left(1 + \frac{1}{Q^2}\right) = 50 \cdot 10^{-9} \left(1 + \frac{1}{3,16^2}\right) = 55 \text{ nH}$$




$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{55.10^{-9} \cdot 200.10^{-12}}} = 47.9 \text{ MHz}$$
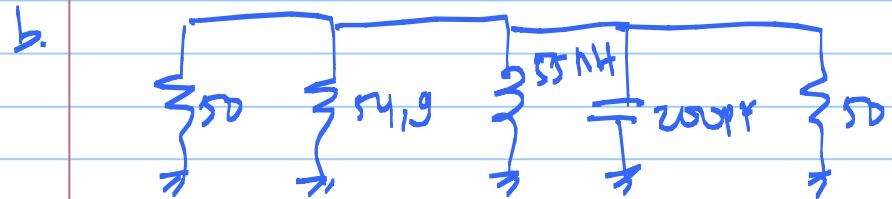
$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{54.9}{2\pi \cdot 47.9 \cdot 10^6 \cdot 55.10^{-9}} = 3.32$$


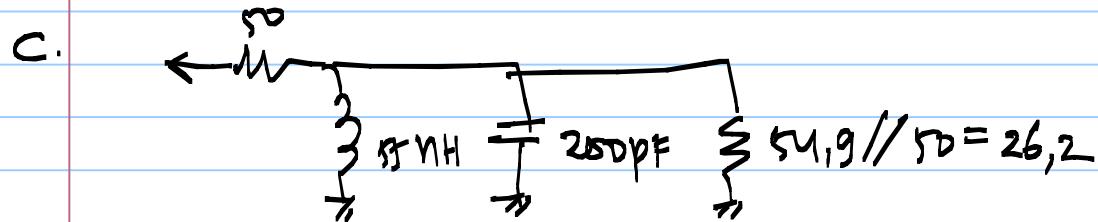
$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{50 / 54.9 / 50}{2\pi \cdot 47.9 \cdot 10^6 \cdot 55.10^{-9}} = 1.04$$



$$V_L = \frac{26.2}{26.2 + 50} \cdot V_s = 0.344 V_s$$


$$\text{Insertion Loss} = 20 \log \frac{0.344 V_s}{0.5 V_s} = -3.5 \text{ dB}$$

1. Rangkaian Resonansi (Wajib dikerjakan)


- Sebuah rangkaian resonansi paralel terdiri dari induktor 10 nH dan kapasitor 15 pF . Induktor memiliki resistansi seri 10Ω dan resistansi seri kapasitor 5Ω . Tentukan frekuensi resonansi, faktor kualitas masing-masing komponen (L dan C), faktor kualitas rangkaian resonansi, resistansi paralel rangkaian resonansi, dan bandwidth-3dB.
- Jika diketahui $RL = RS = 1000\Omega$, berapa faktor kualitas dan bandwidth rangkaian sekarang?
- Rancanglah sebuah transformator kapasitor tertap untuk mentransformasikan impedansi beban 50Ω ke impedansi 1000Ω pada frekuensi 100 MHz dan bandwidth 10 MHz .

SI 2009

a.

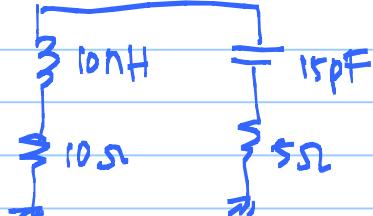
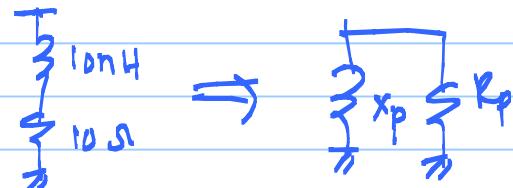
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{10 \cdot 10^{-9} \cdot 15 \cdot 10^{-12}}} = 411 \text{ MHz}$$





$$R_p = R_s (1 + Q^2) = 10 (1 + 2,58^2) = 76,6$$

$$X_p = X_s (1 + \frac{1}{Q^2})$$

$$L_p = L_s (1 + \frac{1}{Q^2}) = 10 \cdot 10^{-9} \left(1 + \frac{1}{2,58^2}\right) = 11,5 \text{ nH}$$
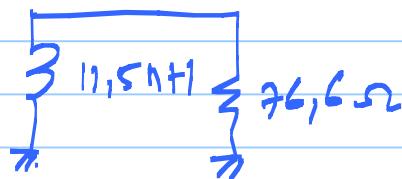
$$Q_s = \frac{X_s}{R_s} = \frac{2\pi \cdot 411 \cdot 10^6 \cdot 10 \cdot 10^{-9}}{10} = 2,58$$



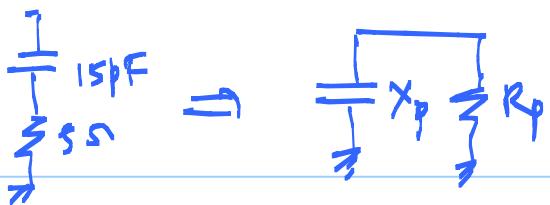



$$Q_s = \frac{x_s}{R_s} = \frac{1}{2\pi \cdot 11 \cdot 10^6 \cdot 15 \cdot 10^{-12} \cdot 5} = 5,2$$

$$R_p = R_s (1 + Q^2) = 5 (1 + 5,2^2) = 140,2$$

$$X_p = x_s (1 + \frac{1}{Q^2})$$

$$\frac{1}{C_p} = \frac{1}{C_s} (1 + \frac{1}{Q^2})$$
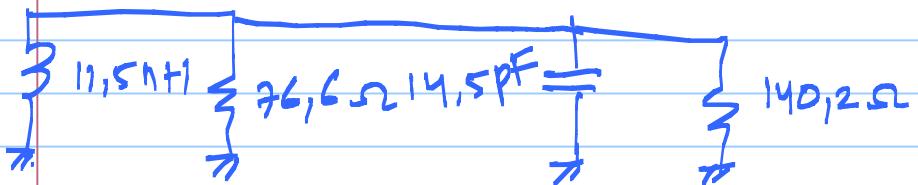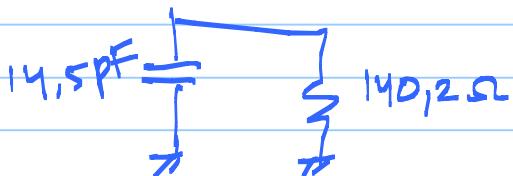
$$C_p = \frac{C_s}{1 + 1/Q^2} = \frac{15 \cdot 10^{-12}}{1 + \frac{1}{5,2^2}} = 14,5 \text{ pF}$$




$$f = \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi \sqrt{11,5 \cdot 10^{-9} \cdot 14,5 \cdot 10^{-12}}} = 389,8 \text{ MHz}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{140,2}{2\pi \cdot 389,8 \cdot 10^6 \cdot 11,5 \cdot 10^{-9}} = \frac{49,54}{2\pi \cdot 389,8 \cdot 10^6 \cdot 11,5 \cdot 10^{-9}} = 1,76$$

$$\text{BW}_{3dB} = \frac{f_c}{Q} = \frac{389,8 \cdot 10^6}{1,76}$$

$$= 221,5 \text{ MHz}$$

b.

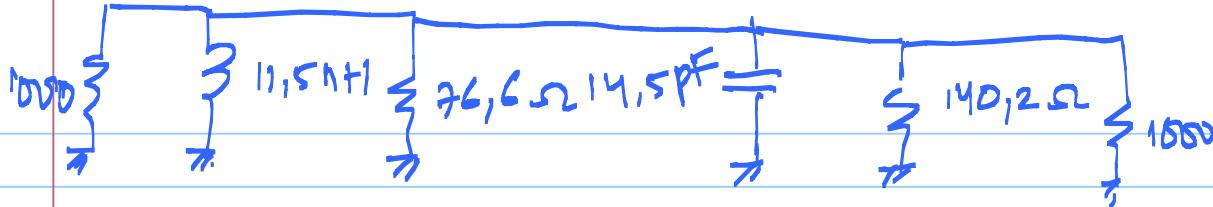


$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{49,54 // 1000 // 1000}{2\pi \cdot 389,8 \cdot 10^6 \cdot 11,5 \cdot 10^{-9}}$$

$$Q_p = 1,6$$

$$BW_{dB} = \frac{f_c}{Q} = \frac{389,8 \cdot 10^6}{1,6} = 243,625 \text{ MHz}$$

c.

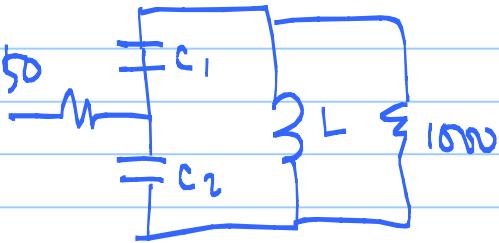

$$f = 100 \text{ MHz}$$

$$BW = 10 \text{ MHz}$$

$$Q = \frac{f}{BW} = \frac{100}{10} = 10$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} \rightarrow X_p = \frac{R_p}{Q} = \frac{50 // 1000}{10} = 47,6$$

$$\frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot C} = 47,6 \Rightarrow C = \frac{1}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^6 \cdot 47,6} = 33,44 \text{ pF}$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \sqrt{\frac{R_1}{R_2}} - 1 = \sqrt{\frac{1000}{50}} - 1 = 3,47$$

$$C_1 = 3,47 C_2$$

$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = 33,44 \text{ pF}$$


$$\frac{3,47 C_2 \cdot C_2}{3,47 C_2 + C_1} = 33,44 \text{ pF}$$

$$C_2 = 43,1 \text{ pF}$$

$$C_1 = 3,47 C_2 = 149,5 \text{ pF}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} \rightarrow X_p = \frac{50 // 1000}{10} = 47,6 \Omega$$

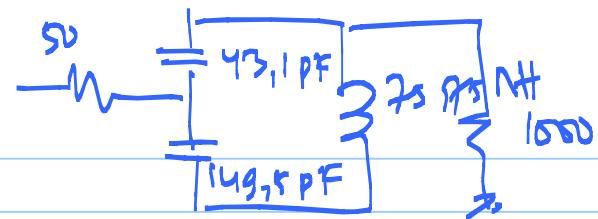
$$L = \frac{47,6}{2\pi \cdot 100 \cdot 10^6} = 75,75 \text{ nH}$$




S12010

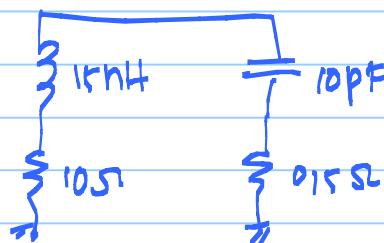1. Rangkaian Resonansi

- Sebuah rangkaian resonansi paralel terdiri dari induktor 15 nH dan kapasitor 10 pF . Induktor memiliki resistansi seri 10Ω dan resistansi seri kapasitor $0,5 \Omega$. Tentukan frekuensi resonansi, faktor kualitas masing-masing komponen (L dan C), faktor kualitas rangkaian resonansi, dan bandwidth-3dB pada sumber 200Ω dan beban 1000Ω .
- Bagaimanakah cara anda menaikkan faktor kualitas rangkaian resonator single tersebut (1.a.) tanpa mengganti besarnya sumber? Rancanglah rangkaian usulan anda!


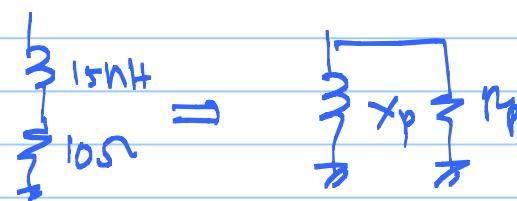
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{15 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^{-12}}} = 411 \text{ MHz}$$





$$Q_s = \frac{X_s}{R_s} = \frac{2\pi \cdot 411 \cdot 10^6 \cdot 15 \cdot 10^{-9}}{10} = 3,87$$

$$R_p = R_s (1 + Q^2) = 10 (1 + 3,87^2) = 160\Omega$$

$$X_p = X_s (1 + \frac{1}{Q^2})$$
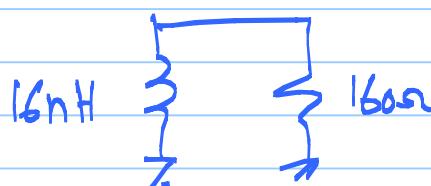
$$L_p = L_s (1 + \frac{1}{Q^2}) = 15n (1 + \frac{1}{3,87^2}) = 16 \text{ nH}$$



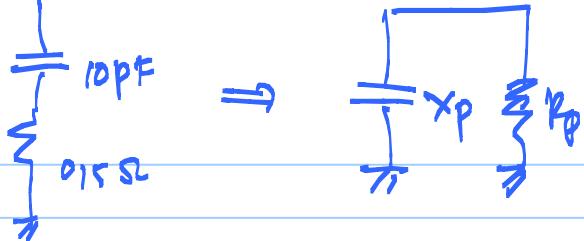



$$Q_s = \frac{X_s}{R_s} = \frac{1}{2\pi \cdot 911 \cdot 10^6 \cdot 10 \cdot 10^{-12} \cdot 0.15} = 77.5$$

$$R_p = R_s(1+Q^2) = 0.15 \left(1 + 77.5^2\right) = 3k\Omega$$

$$X_p = X_s \left(1 + \frac{1}{Q_s^2}\right)$$

$$\frac{1}{C_p} = \frac{1}{C_s} \left(1 + \frac{1}{Q_s^2}\right)$$
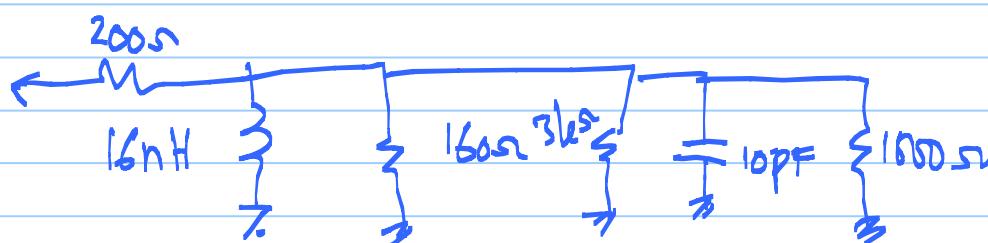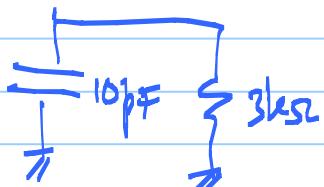
$$C_p = \frac{C_s}{1 + \frac{1}{Q_s^2}} = \frac{10 \text{ pF}}{1 + \frac{1}{77.5^2}} = 10 \text{ pF}$$




$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{16 \cdot 10^{-9} \cdot 10 \cdot 10^{-12}}} = 397.9 \text{ MHz}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{200 // 160 // 3000 // 1000}{2\pi \cdot 397.9 \cdot 10^6 \cdot 16 \cdot 10^{-9}} = 88.9 // 77.5$$

$$Q_p = \frac{77.5}{2\pi \cdot 397.9 \cdot 10^6 \cdot 16 \cdot 10^{-9}} = 1.99$$

$$\text{BW} = \frac{1}{Q} = \frac{397.9 \text{ MHz}}{1.99} = 199.9 \text{ MHz}$$


b

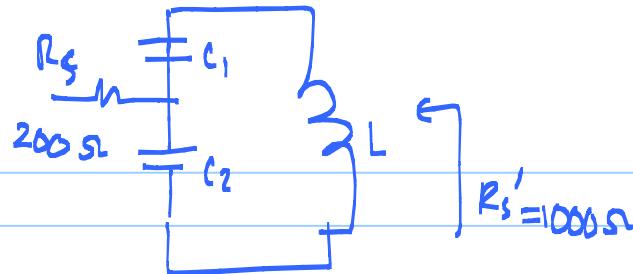

$$R_s' = R_s \left(1 + \frac{C_1}{C_2}\right)^2$$

$$\frac{C_1}{C_2} = \sqrt{\frac{R_s'}{R_s}} - 1 = \sqrt{\frac{1000}{200}} - 1 = 1,24 \Rightarrow C_1 = 1,24 C_2$$
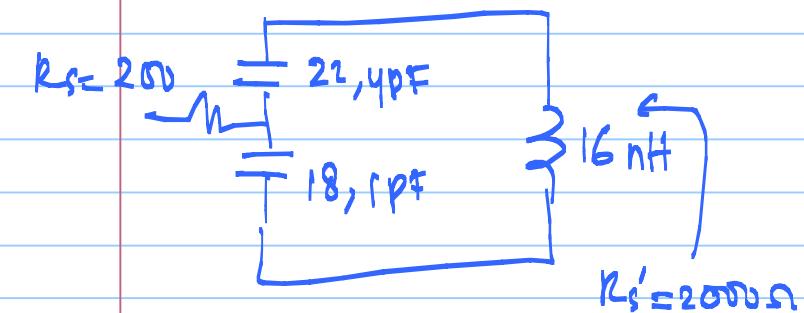
$$C_T = \frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2} = 10 \text{ pF} \Rightarrow \frac{1,24 C_2 \cdot C_2}{1,24 C_2 + C_2} = \frac{1,24 C_2^2}{2,24 C_2} = 10 \text{ pF}$$




$$C_2 = 18.1 \text{ pF}$$


$$C_1 = 22.4 \text{ pF}$$

1. Sebuah rangkaian single **resonator paralel** terdiri dari **inductor** $L = 25 \text{ nH}$ dan **kapasitor ideal** 150 pF . Pada induktor mengandung resistansi sebesar 5Ω . Tentukanlah :
- Frekuensi resonansi** rangkaian, **faktor kualitas** rangkaian (belum ada sumber & beban), dan **bandwidth** rangkaian !
 - Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan **sumber dan beban** yang memiliki resistansi masing-masing 50Ω , tentukanlah **faktor kualitas** dan **bandwidth rangkaian**. Gambarkan **rangkaianya**!

D3PT 2014

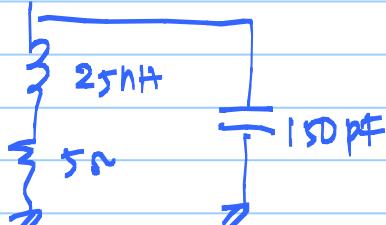
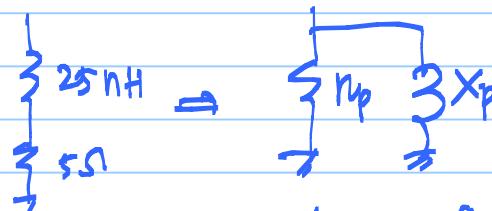
$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{25 \cdot 10^{-9} \cdot 150 \cdot 10^{-12}}} = 82,2 \text{ MHz}$$




$$\Omega_s = \frac{X_L}{R_p} = \frac{2\pi \cdot 82,2 \cdot 10^6 \cdot 25 \cdot 10^{-9}}{5} = 2,08$$

$$R_p = R_s (1 + Q^2) = 5 (1 + 2,08^2) = 38,3 \Omega$$

$$X_p = X_s (1 + \frac{1}{Q^2})$$

$$L_p = L_s (1 + \frac{1}{Q^2}) = 25 \text{ nH} (1 + \frac{1}{2,08^2}) = 28,8 \text{ nH}$$

38,3

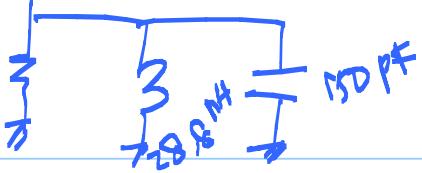


$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{2\pi\sqrt{28,8 \cdot 10^{-3} \cdot 150 \cdot 10^{-3}}} = 76,6 \text{ MHz}$$

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{38,3}{2\pi \cdot 76,6 \cdot 10^6 \cdot 28,8 \cdot 10^{-3}} = 2,76$$

$$\text{BW} = \frac{1}{Q} = \frac{1}{2,76} = 27,75 \text{ MHz}$$

50

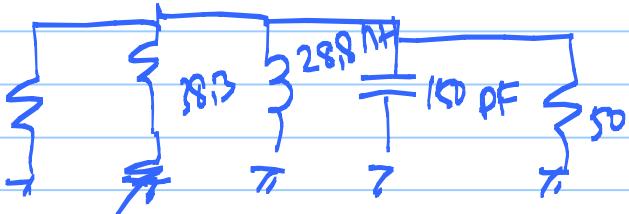

$$Q_p = \frac{R_p}{X_p} = \frac{50 / 50 / 38,3}{2\pi \cdot 76,6 \cdot 10^6 \cdot 28,8 \cdot 10^{-3}} = 1,09$$

$$\text{BW} = \frac{f}{Q} = \frac{76,6 \text{ MHz}}{1,09} = 70,3 \text{ MHz}$$

1. Sebuah rangkaian resonansi R-L-C paralel ber-resonansi pada frekuensi 5 MHz dan bandwidth 25 kHz
 - a. Jika impedansi (sumber) rangkaian tersebut $1 \text{ k}\Omega$ dan beban di open circuit, carilah parameter-parameter rangkaian (Q , L , dan C) pada keadaan resonansi!
 - b. Jika rangkaian tersebut kemudian dihubungkan dengan beban yang impedansinya $5 \text{ k}\Omega$ berapakah faktor kualitas dan bandwidthnya sekarang !
 - c. Jika rangkaian tersebut dihubungkan dengan beban yang ber-resistansi 50Ω , berapakah faktor kualitas dan bandwidthnya sekarang !
 - d. Selain Impedansi sumber dan impedansi beban seperti ditunjukkan soal diatas, apalagi yang menentukan factor kualitas dari Resonator!
 - e. Jika komponen yang digunakan pada resonator diatas memiliki Q_{komponen} besar sekali (tak hingga), maka berapakah nilai Insertion loss resonator tersebut?
 - f. Jika nilai impedansi sumber, impedansi beban, dan jenis komponen telah ditentukan, apa yang anda lakukan untuk menaikkan factor kualitas dari resonator tersebut?
 - g. Apa yang dimaksud dengan factor bentuk (*shape Factor*)?Apa yang anda lakukan untuk meningkatkan factor bentuk dari suatu resonator?