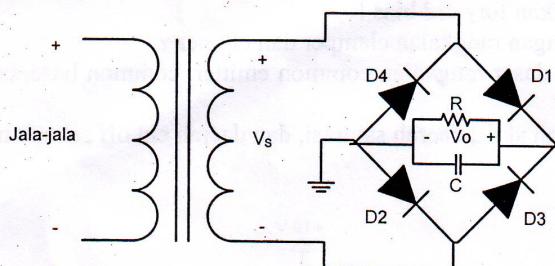


**UTS ELEKTRONIKA I**  
**SENIN, 5 APRIL 2010, PUKUL : 11.00 – 13.15 (135 MENIT)**  
**SIFAT : TUTUP BUKU, KALKULATOR DIPERBOLEHKAN**

**SOAL 1.**




Gambar 1

Perhatikan rangkaian penyearah pada Gambar 1. Jala-jala adalah  $220 \text{ V}_{\text{rms}}$ , 50 Hz. Perbandingan jumlah lilitan primer dan lilitan sekunder adalah sedemikian rupa sehingga  $V_S = 12 \text{ V}_{\text{rms}}$ . Resistor  $R = 100 \Omega$  merepresentasikan beban, sedangkan kapasitor  $C$  adalah filter.

Asumsikan bahwa pada forward-bias, D1, D2, D3 dan D4 dapat direpresentasikan dengan  $V_D = 0,7 \text{ Volt}$ .

- Gambar bentuk gelombang  $V_O$  berikut semua label yang diperlukan
- Tentukan besar  $C$  agar tegangan ripple  $1 \text{ V}$  (peak-to-peak)
- Tentukan besar tegangan DC pada output.
- Tentukan besar arus beban.
- Tentukan sudut konduksi masing-masing dioda.
- Tentukan  $PIV$  (Peak Inverse Voltage) masing-masing dioda

**SOAL 2.**

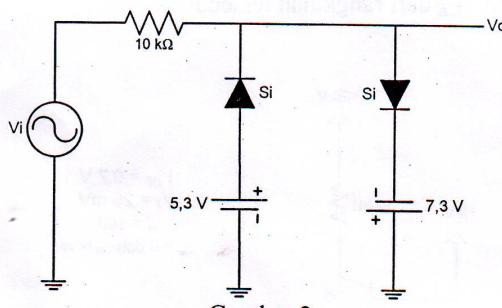

Gambar 2

Berdasarkan rangkaian Gambar 2, Jika  $Vi = 20 \sin \omega t$  dan  $V_T = 0,7 \text{ Volt}$

- Tentukan Kurva karakteristik transfer  $V_O$  terhadap  $V_I$
- Tentukan bentuk sinyal keluaran  $V_O$  yang terjadi
- Jika pada output dipasang beban  $R_L = 10 \text{ k}\Omega$  tentukan besarnya arus maksimum dan tegangan maksimum yang dapat terjadi pada tahanan  $R_L$ .


**SOAL 3. Pemahaman Teori :**

- Jelaskan apa yang dimaksud dengan semikonduktor intrinsik dan semikonduktor ekstrinsik !
- Pada semikonduktor ekstrinsik tipe N, manakah yang menjadi pembawa muatan mayoritas dan minoritas.
- Jelaskan proses terjadinya sambungan PN dengan memperhatikan konsep pembawa muatan dan doping bahan !

**UTS ELEKTRONIKA I**  
**SENIN, 5 APRIL 2010, PUKUL : 11.00 – 13.15 (135 MENIT)**  
**SIFAT : TUTUP BUKU, KALKULATOR DIPERBOLEHKAN**

- d. Jelaskan dengan konsep pembawa muatan pada sambungan PN aliran arus yang terjadi pada dioda ketika dioda diberikan forward bias !
- e. Apa yang dimaksud dengan rangkaian clamper dan clipper ?
- f. Gambarkan konfigurasi dasar rangkaian common emitter, common base, common collector pada transistor !
- g. Jelaskan mengenai daerah aktif, daerah saturasi, dan daerah cut off sebuah transistor !


**SOAL 4.**

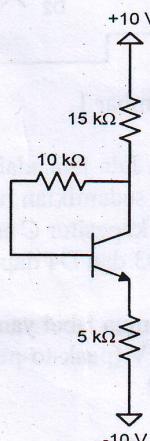

Gambar 3

Jika transistor memiliki  $\beta_{DC} = 100$  dan  $V_{BE} = 0,7$  Volt. Dengan menggunakan analisis DC tentukan :  $I_B$ ,  $I_C$ ,  $I_E$ ,  $V_B$ ,  $V_C$ ,  $V_E$ , dan  $V_{CE}$  dari rangkaian tersebut

**SOAL 5.**

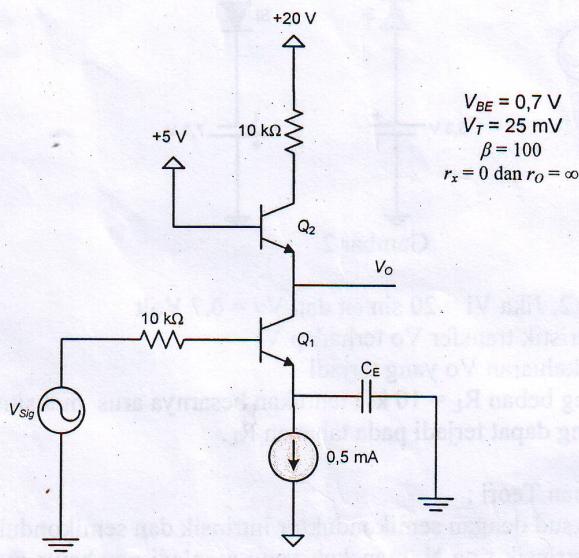

Gambar 4

- a. Gambarkan rangkaian pengganti sinyal kecil AC dari rangkaian gambar 4 tersebut serta tentukan parameter-parameter rangkaian pengganti yang dibutuhkan
- b. Tentukan faktor penguatan  $V_O/V_{Sig}$  dari rangkaian penguat tersebut